

Лекцияны меңгеруге арналған сұрақтар

1. Трансформатордың бос жүріс тәжірибесі.
2. Трансформатордың қысқа тұйықталу тәжірибесі.
3. Келтірілген трансформатор.
4. Трансформатордың орынбасу сұлбасы.
5. Активті жүктелген трансформатордың векторлық диаграммасы.
6. Индуктивті жүктелген трансформатордың векторлық диаграммасы.
7. Сыйымдылықпен жүктелген трансформатордың векторлық диаграммасы.
8. Активті-индуктивтік жүктеме кезіндегі трансформатордың векторлық диаграммасы.
9. Активті-сыйымдылықтық жүктеме кезіндегі трансформатордың векторлық диаграммасы.
10. Екі орамалы трансформатордың құрылысы.
11. Үшфазалы трансформатордың құрылысы.
12. Трансформатордың жұмыс істеу принципі.
13. Трансформатордың бос жүріс шарттары.
14. Трансформатор реактивтік кедергілері және кернеулерінің тендеулері.